

#3

2013023012.42h12.

1) Specification

- Compares number of 1's and 0's of inputs
- Determine where there are more 1's or 0's
- Input : A, B, C
- Output : 1 if there are more 1's
• 0 if there are more 0's

2) Formulation.

A	B	C	D
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	1
7	1	1	1


A \ BC	00	01	10	11
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

$$D = AC + AB + BC$$


3) Optimization

$$D = AC + AB + BC$$


4) Technology

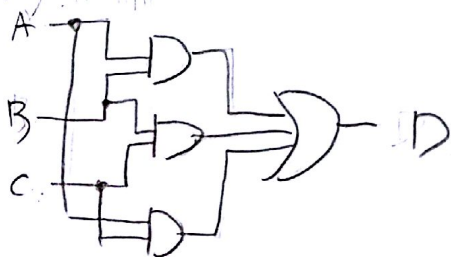


4) Technology mapping

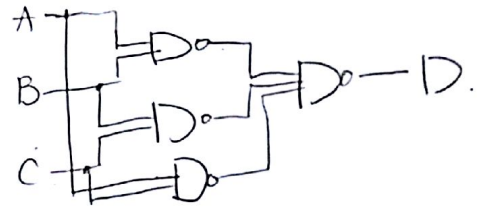

2, a).

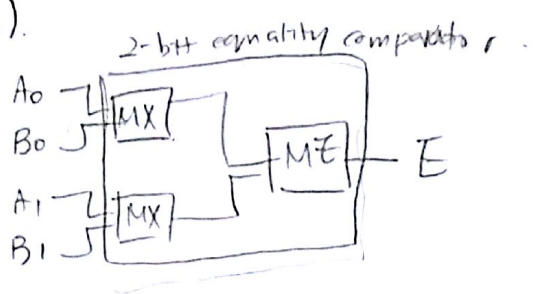


b)

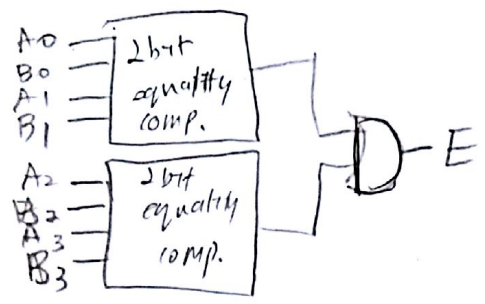


c).


4 bit equality comparator.

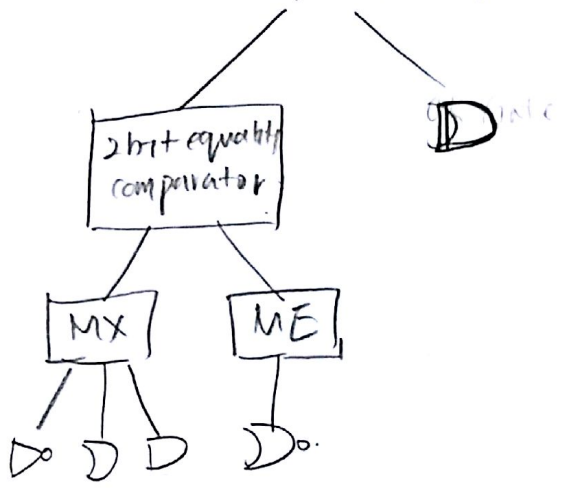

3.

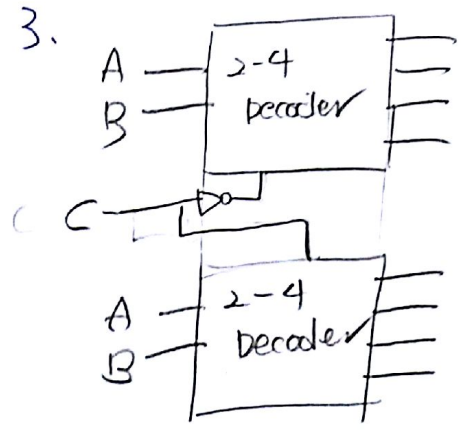

4.

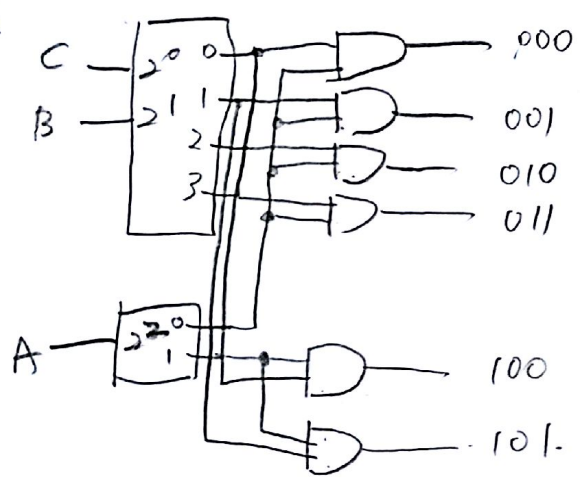


a) $n_1 = 8$
 $n_2 = 2$

$\frac{8}{2} = 4$

$\frac{4}{2} = 2$

$\frac{2}{2} = 1$



S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

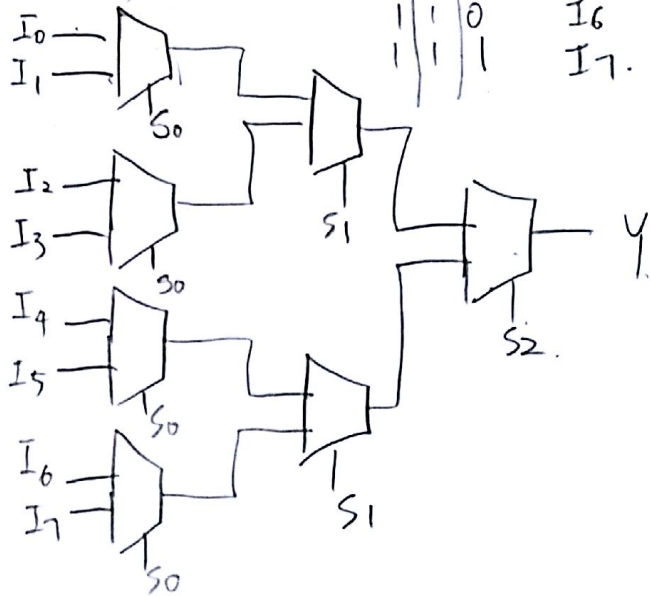


b) $n_1 = 8$
 $n_2 = 4$

$\frac{8}{4} = 2$

$\frac{2}{2} = 1$

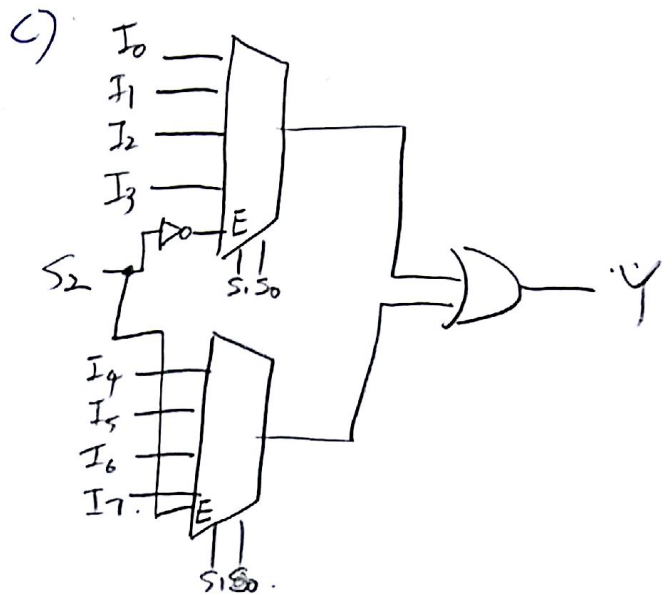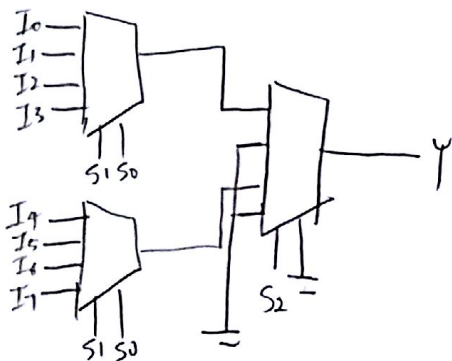

(.a)

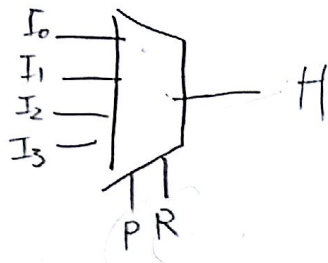


PR	H		M_0	M_1	M_2
00	I_0	I_0	1	0	1
01	I_1	I_1	1	1	0
10	I_2	I_2	0	1	1
11	I_3	I_3	0	0	0


b) $I_1 = M_0 + M_2$


$I_2 = M_0 + M_1$

$I_3 = M_1 + M_2$

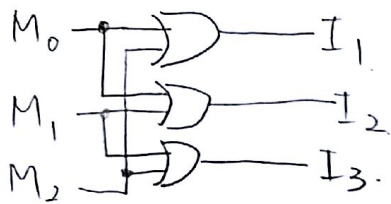


c)

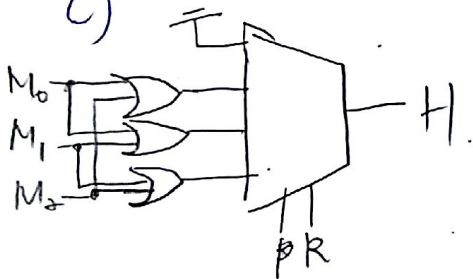

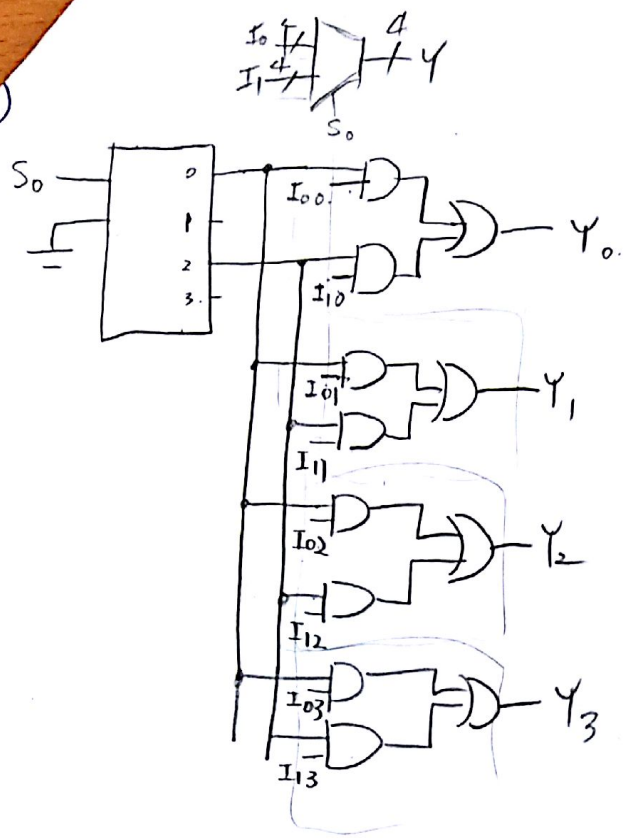

b)

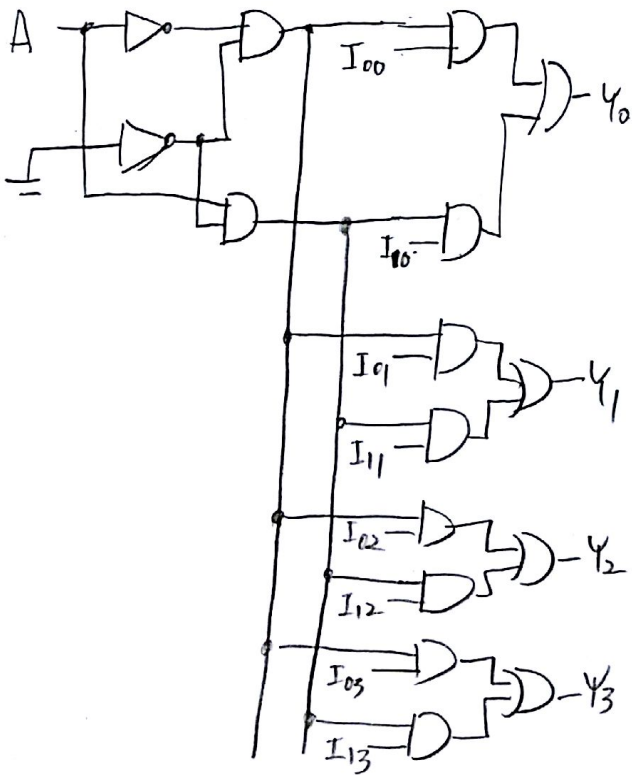

8. a)

	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

$F = D$

$F = \overline{C+D}$

$F = (C+D)$




$F = 1$

9

	S_2	S_1	S_0	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

	S_2	S_1	S_0	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

b)

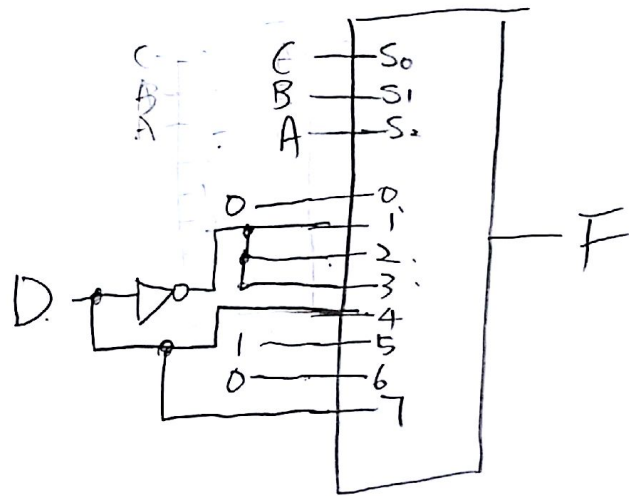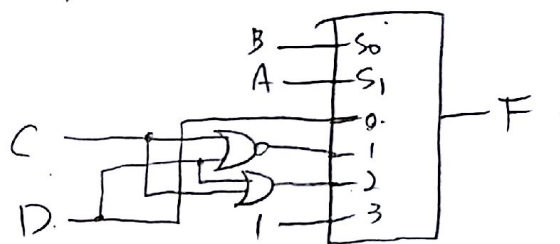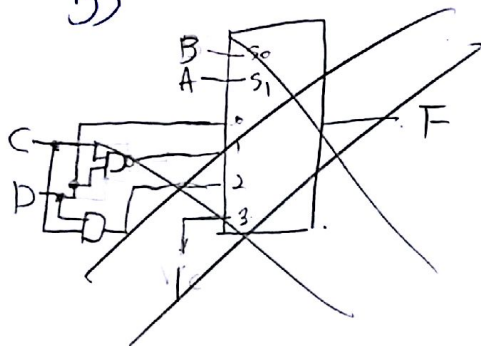

a) 4×16 decoder .

b)

